higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

SYFERELEKTRONIKA N4

2 AUGUSTUS 2018

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye.

Kopiereg voorbehou

VRAAG 1

1.1 Sit desimaal na die binêre ekwivalent om. (2)

1.2 'n Dekodeerder sit binêr na desimaal om en 'n enkodeerder sit desimaal na die verlangde kode om. (2)

1.3 1.3.1 'n Toevoer wat die Q-afvoer van 'n geheue-element na '1' dwing.

1.3.2 'n Toevoer wat die Q-afvoer van 'n geheue-element na '0' dwing.
(2 × 2) (4)

1.4 Totaal/som van die gewigte is gelyk aan 'n enkelsyfer-9. (2)

1.5 1.5.1 X

1.5.2 $\overline{X} + Y$

1.5.3 1

1.5.4 X

1.5.5 X
(2 × 1) (2)
[15]

VRAAG 2

2.1 2.1.1 $17,5_8 = 01111,101_2$✓
$25,75_{10} = 11001,110_2$✓

= 11001,110 2de komplement = 00110,001
+1
00110,010✓

Geen oordrag

$$\begin{array}{r} 01111,101 \\ +\ 00110,010 \\ \hline 10101,111 \end{array}$$ ✓✓

$$\begin{array}{r} 01010,000 \\ +1 \\ \hline -1010,001 \end{array}$$

Dus is $1111,101_2 - 11001,110_2 = -10,125_{10}$✓

2.1.2 $A5,C_{16} = 10100101,1100_2$✓
$3,5_8 = 011,101_2$✓

101001011100
11101✓

101001011100
000000000000
101001011100
101001011100
101001011100

1001011000,1101100$_2$✓✓

Dus is $10100101,1100_2 \times 11,101_2 = 1130,660_8$✓

(2 × 6) (12)

2.3 $75,125_{10} = 1001011,001_2$✓
$25,1_8 = 010101,001_2$✓

```
                 11,100
10101001√1001011001000
        -10101001
        ---------
         100000111
        -10101001
        ---------
         10111100
        -10101001
        ---------
          0001001100✓✓✓
```

Dus is $1001011,001_2 \div 10101,001_2 = 11,100_2 = 3,5_{10}$✓ (6)

2.4 $58,25_{10} = 0111010,0100_2$ tweekomplement 1000101,1011✓
+1

1000101,1100

$-9,0625_{10} = 0001001,0001_2$ tweekomplement 1110110,1110✓
+1

1110110,1111

Oordrag1

1000101,1100
1110110,1111

0111100,1011

1000011,0100
+1

-1000011,0101✓✓✓

Dus is $-58,25_{10} - 9,0625_{10} = -1000011,0101 = -67,3125_{10}$✓ (6)
[24]

VRAAG 3

3.1 3.1.1


$F = \overline{A}\overline{C} + \overline{B}C + A\overline{C} + \overline{A}B + B\overline{C} + ABC$
$= \overline{A}\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}\overline{B} + A\overline{C} + \overline{A}B + B(\overline{C} + AC)$✓
$= \overline{A}C + \overline{B}C + A\overline{B} + A\overline{C} + B\overline{C} + B(A + \overline{A})$✓
$= \overline{A}C + \overline{B}C + A\overline{B} + A\overline{C} + B(1 + \overline{C})$✓
$= \overline{A}C + \overline{B}C + B + A(1 + \overline{C})$✓
$= A+B+C+\overline{B}C$✓
$= A + B + C$✓

3.1.2


$F=A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + ABC + \overline{A}B\overline{C}$
$= A(\overline{B}\overline{C} + BC) + \overline{A}(\overline{B}C + B\overline{C})$✓
$=A(\overline{B \oplus C}) + \overline{A}(B \oplus C)$✓
LET $B \oplus C = K$✓
$= A\overline{K} + \overline{A}K$✓
$= A \oplus K$✓
$= A \oplus B \oplus C$✓

(2 × 6) (12)

3.2 3.2.1

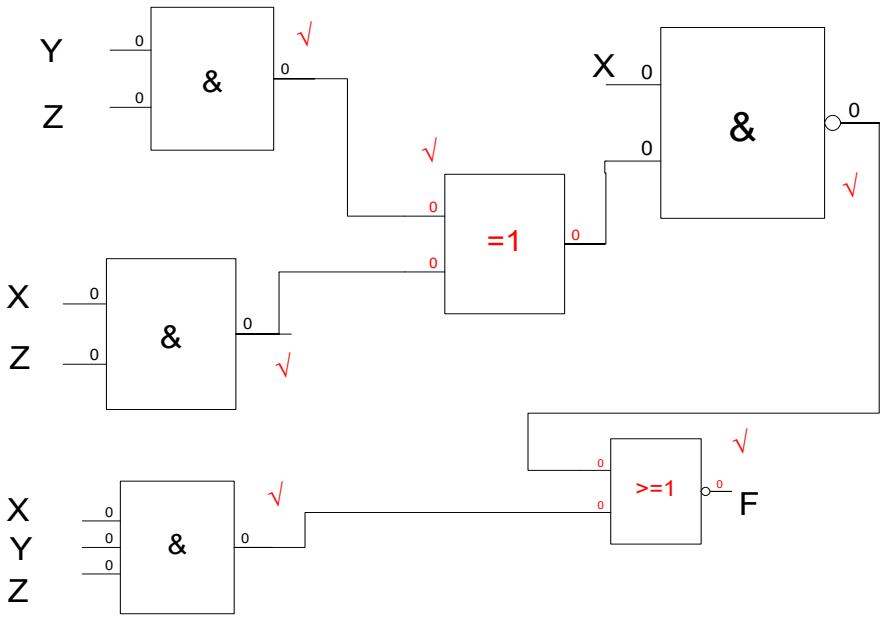


3.2.2

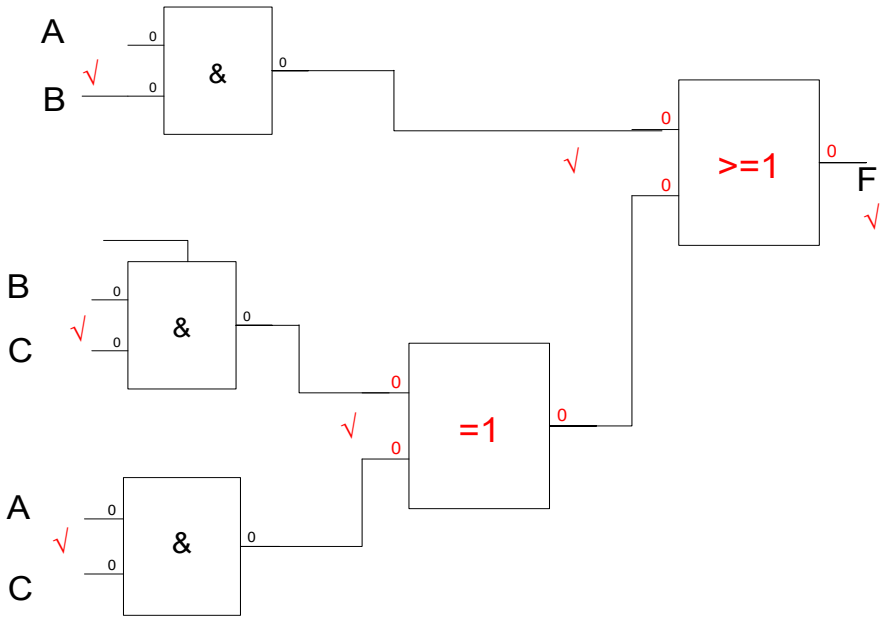

(2 × 6) (12)
[24]

VRAAG 4

4.1

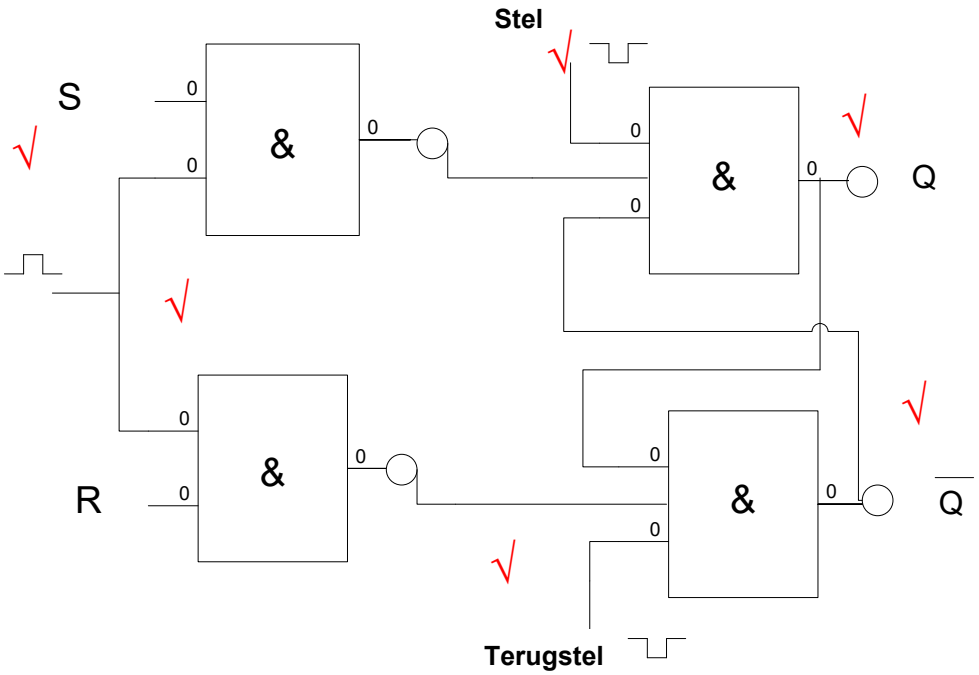


√ √ √ √

S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q	$\overline{Q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	*	*

(10)


4.2

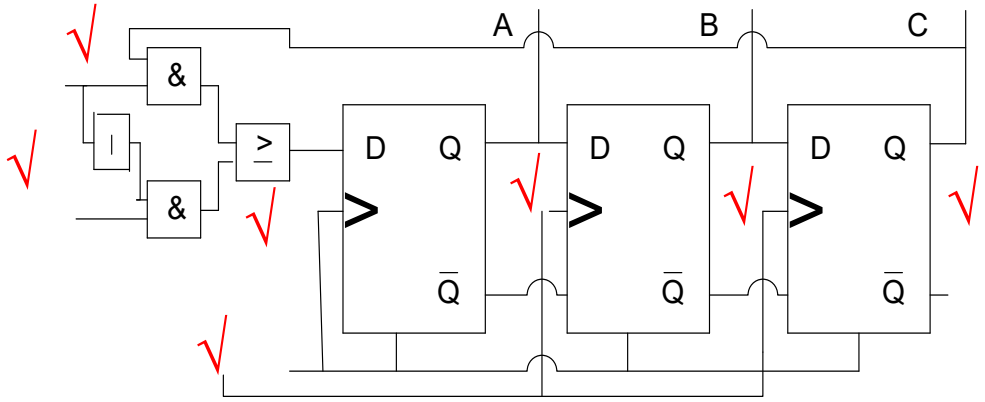

(7)
[15]


VRAAG 5

5.1

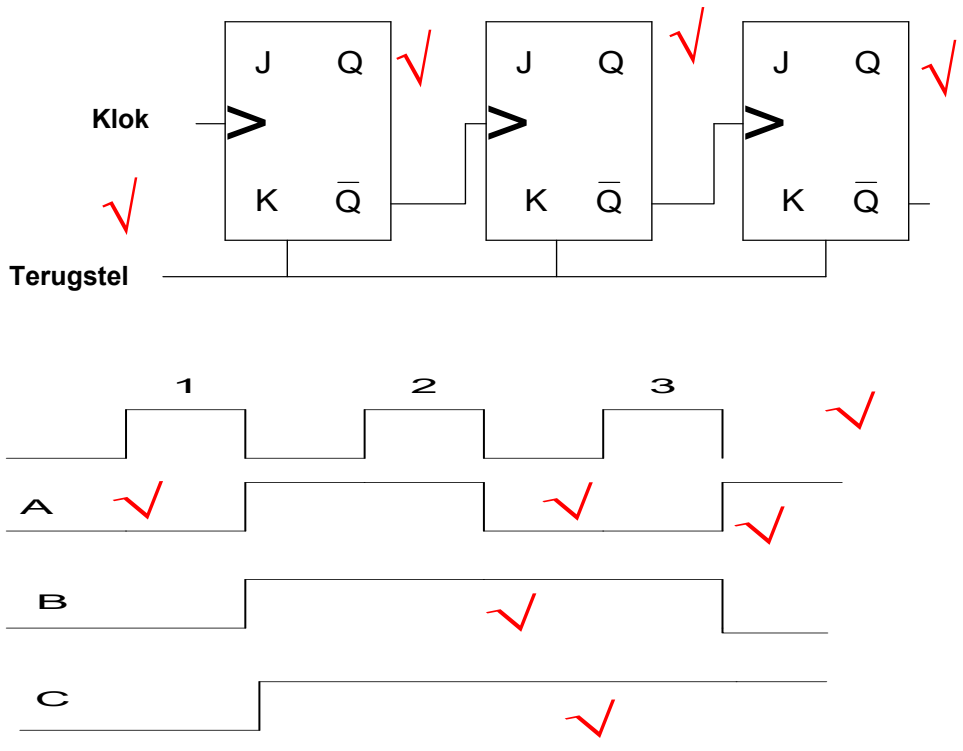

(10)

5.2

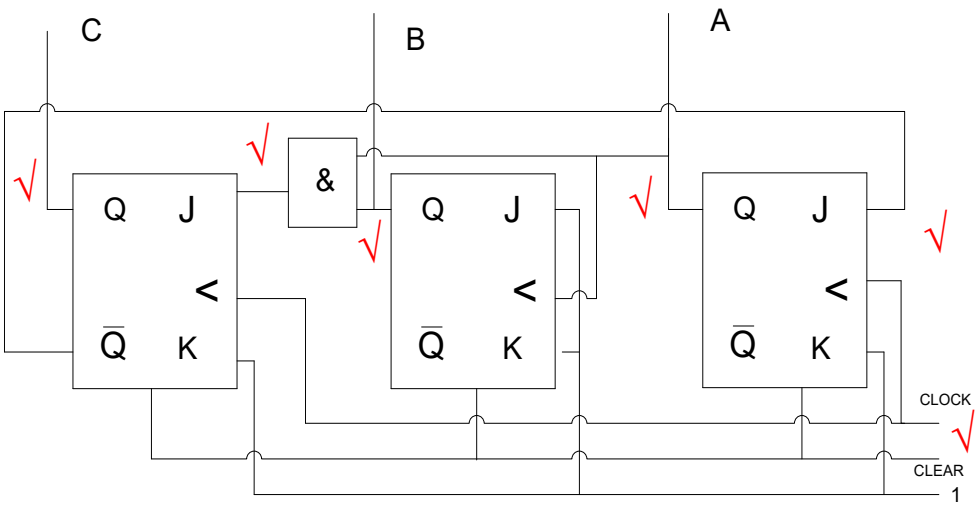

√ √ √ √

PULS	C	B	A
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	0	0	0

(10)
[20]

TOTAAL: 100

Kopiereg voorbehou