



**higher education
& training**

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NATIONALE SERTIFIKAAT SYFERELEKTRONIKA N6

29 JULIE 2021

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye.

AFDELING A**VRAAG 1**

- 1.1 Sinchrone
- 1.2 UAOS
- 1.3 Modem
- 1.4 Adres
- 1.5 Bediener

(5 × 1) [5]

VRAAG 2

- 2.1 Handskud
- 2.2 Sonvlam
- 2.3 XOF-hek
- 2.4 XNOF-hek
- 2.5 Hamming-kode

(5 × 1) [5]

VRAAG 3

- 3.1 Onwaar
- 3.2 Waar
- 3.3 Waar
- 3.4 Onwaar
- 3.5 Waar

(5 × 1) [5]

VRAAG 4

- 4.1 Hoë vlak
- 4.2 BASIC of FORTRAN of COBOL of enige ander geskikte antwoord
- 4.3 Masjienkode
- 4.4 Oor te sit
- 4.5 Kompileer

(5 × 1) [5]

VRAAG 5

- 5.1 C
- 5.2 B
- 5.3 B
- 5.4 B
- 5.5 D

(5 × 1) [5]

VRAAG 6

- 6.1 G
- 6.2 F
- 6.3 B
- 6.4 A
- 6.5 E

(5 × 1) [5]
[30]

TOTAAL AFDELING A: 30


AFDELING B

VRAAG 7

7.1 Termokoppel (1)

7.2 Aksie (1)

7.3

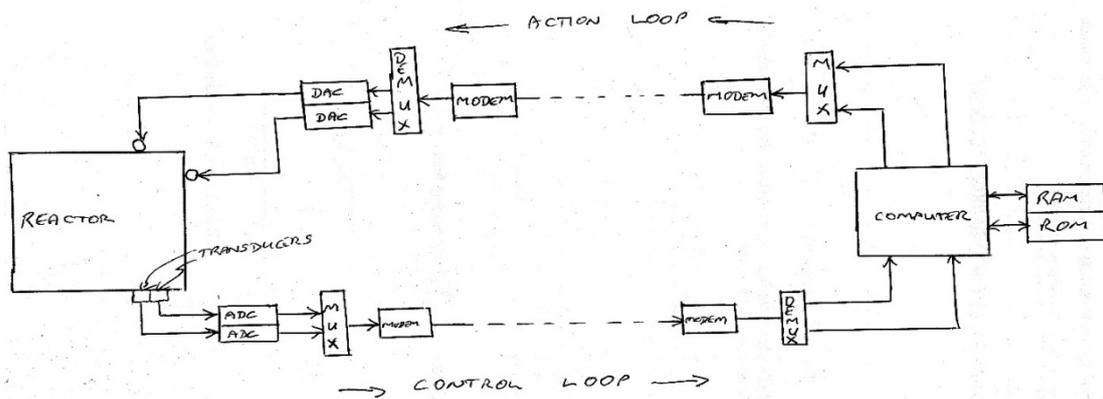


LET WEL: Die reaktor moet as sodanig benoem word. Studente moet gepenaliseer word as hulle dit verkeerd benoem. (12)

- 7.4
- Dataseleksie
 - Dataroetering
 - Operasie-ordening
 - Parallel-na-serie-omsetting
 - Golfvormgenerering
 - Logiesefunksie-generering

(Enige 4 × 1) (4)
[18]


VRAAG 8

8.1

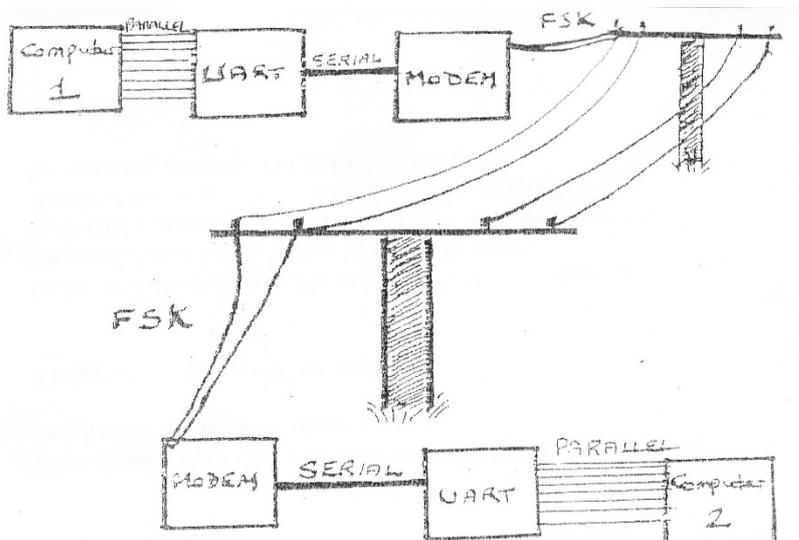

(6)

8.2

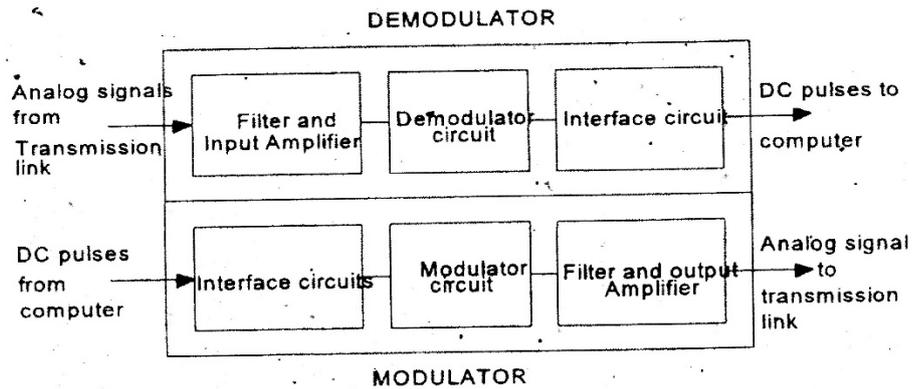

(4)


8.3 Modulator-demodulator

(1)

[11]

VRAAG 9

9.1

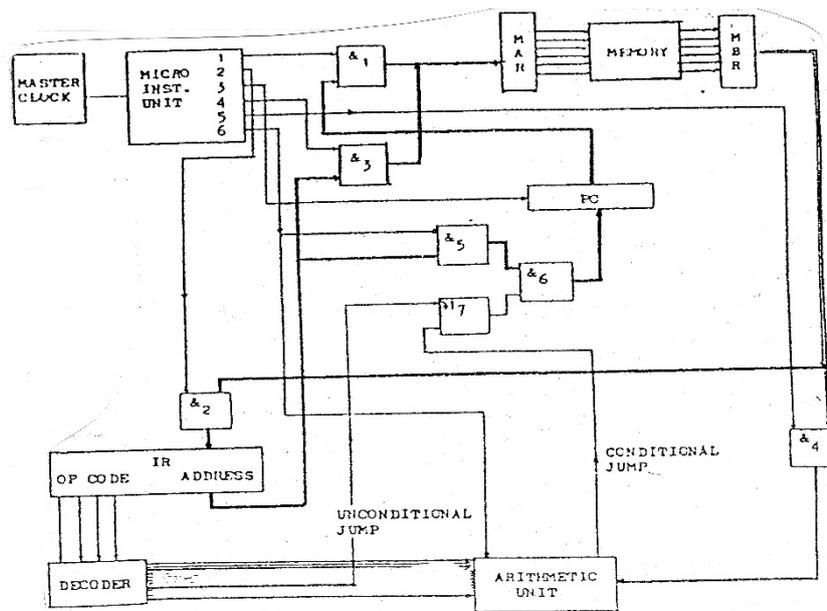

(10)

9.2 DEMUX

(1)

9.3 1010₂

(1)

9.4 Die bevel om die akkumulator te laai, word ná vyf pulse voltooi. ✓ Die pulsverdelers genereer egter ongeag altyd ses pulse. ✓ Die laaste puls sal dus geen aksie meebring nie, ✓ en dus is dit 'n 'niksdoen'-fase.

(3)

[15]

VRAAG 10

PASS	DIRE	STRAITS	MARK
0	8	8	16
		15	
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
1		22	23
		29	
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
2			30
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
3			37

8
29
37

- LET** 1. Die kolom "PASS" kan op 1 begin en nie 0 nie.
- WEL:** 2. Elke korrekte ry (tot by die stippellyn, wat nie aangetoon hoef te word nie) is TWEE punte werd – geen halfpunte nie. Foute moenie deurgevolg word nie.
3. Die finale drukstuk onder die tabel MOET in die korrekte volgorde wees, een onder die ander, vir TWEE punte. (10)

10.2 Vlug-, teater-, bus- of treinbesprekings; OTM-transaksies; videospelletjies of enige ander geldige antwoord (1)

10.3 Salarisse en lone, rekeninge, eksamenuitslae, of enige ander geskikte alternatief (1)
[12]

VRAAG 1111.1 $1_1 0_2 0_3 0_4 0_5 1_6 1_7 1_8 1_9 0_{10}$

Pos. 1 kontroleer 3; 5; 7; 9

 $0 \ 0 \ 1 \ 1 - P1$ moet dus 0 wees: NIE: 1✓✓

Pos. 2 kontroleer 3; 6; 7; 10

 $0 \ 1 \ 1 \ 0 - P2$ moet dus 0 wees: Dit is dus: 0✓✓

Pos. 4 kontroleer 5; 6; 7

 $0 \ 1 \ 1 - P4$ moet dus 0 wees: Dit is dus: 0✓✓

Pos. 8 kontroleer 9; 10

 $1 \ 0 - P8$ moet dus 1 wees: Dit is dus: 0✓✓Die fout lê dus op bis $0001_2 = 1_{10}$

Pos. 1, wat 'n 1 is, moet dus 'n 0 wees.

M.a.w. die woord moet wees: **0000011110**hamming✓✓

(10)

11.2 $+0,00011101 \times 10^{+110}$ ✓ $= 111,01_2$ ✓ $= 4 + 2 + 1 + 0,25$ $= 7,25_{10}$ ✓

(3)

11.3 $D+E = E+D$

OF

 $D.E = E.D$

(1)

[14]**TOTAAL AFDELING B: 70****GROOTTOTAAL: 100**